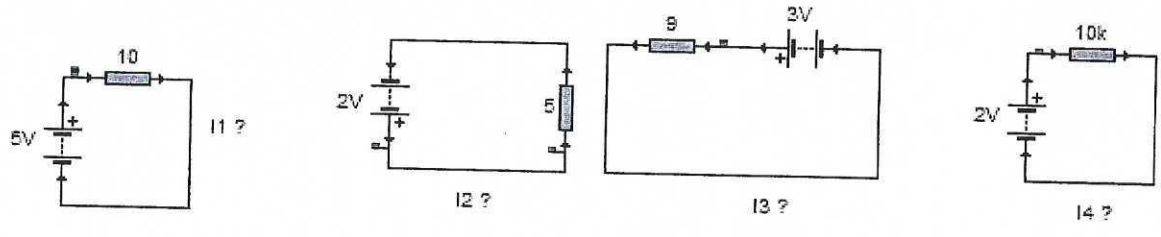


**Practica 5: LEY DE OHM**

**Ejercicio 1:** Calcula la intensidad que pasa por los siguientes circuitos, y compruébalo colocando un amperímetro en el lugar correspondiente.



**Ejercicio 2:** Calcula todos los parámetros de los siguientes ejercicios, y comprueba los resultados obtenidos colocando los amperímetros y voltímetros que consideres oportunos.

